

新北市立鶯歌高職 101 學年度第一學期基本電學第二次段考考題


班級：訊一 座號：

姓名：


得分

計算題：共 25 題，每題 4 分，每題中若沒有計算過程扣 4 分，單位未填扣 1 分 命題教師：朱勇華


1. 如圖所示，電路中的總電阻 R_T 為多少？

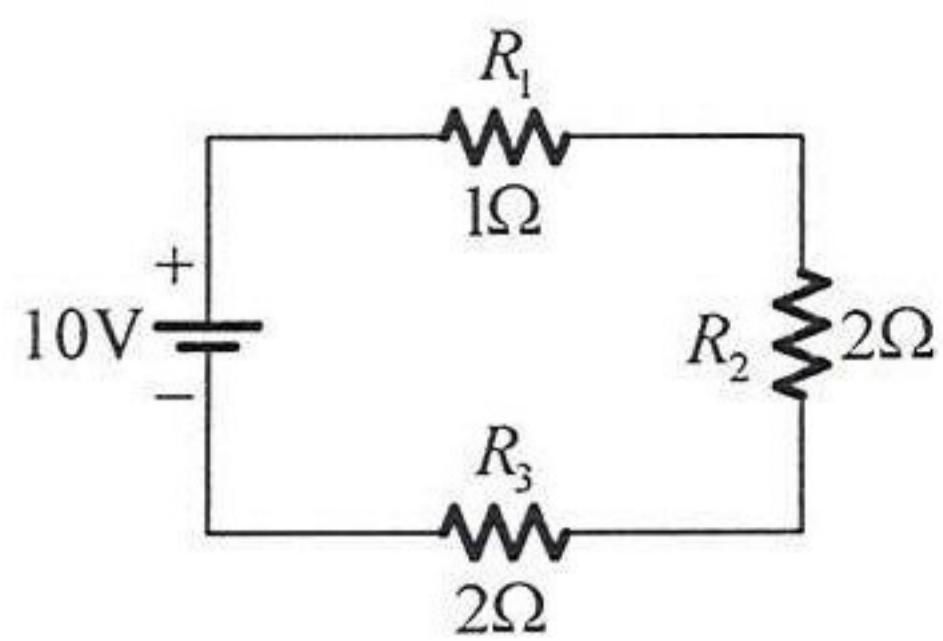


2. 如圖所示，電路中 a、d 兩端的等效電阻為多少？

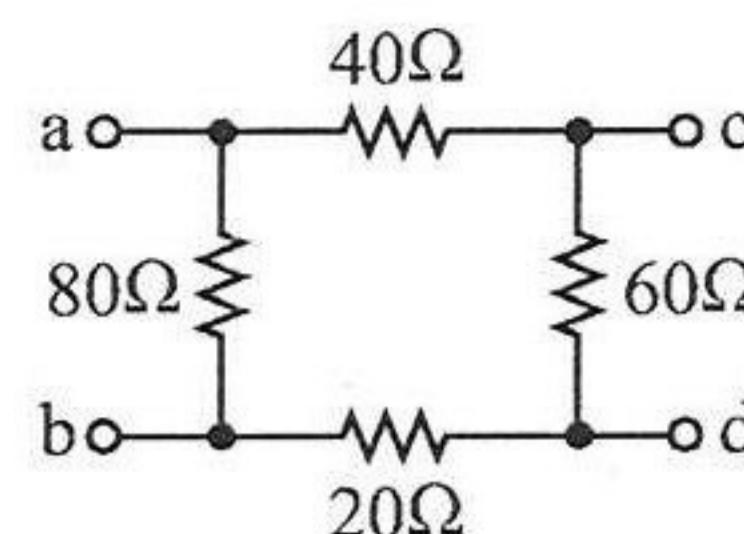


3. 如圖所示，短路電流為正常電流的幾倍？

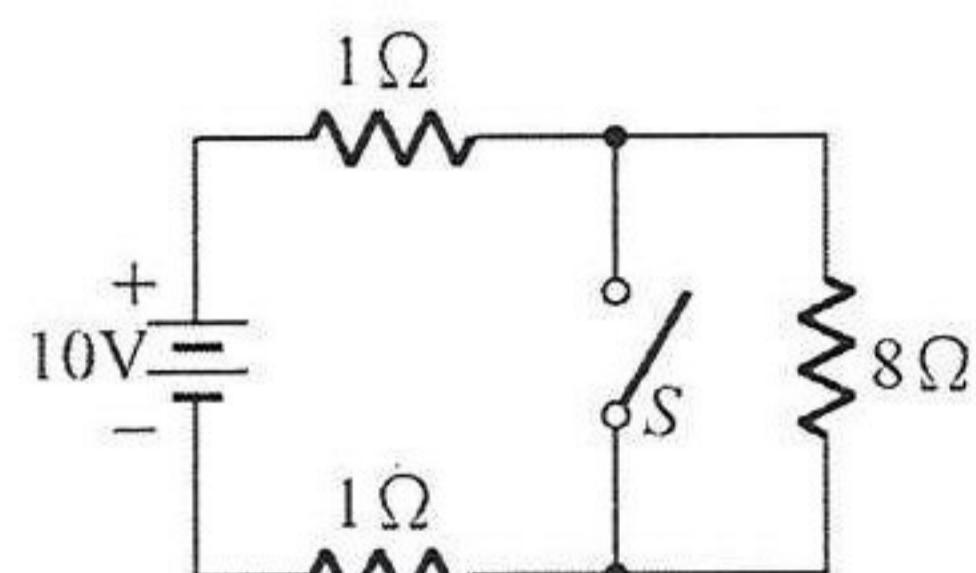


4. 如圖所示， R_3 的電阻值應該為多少？

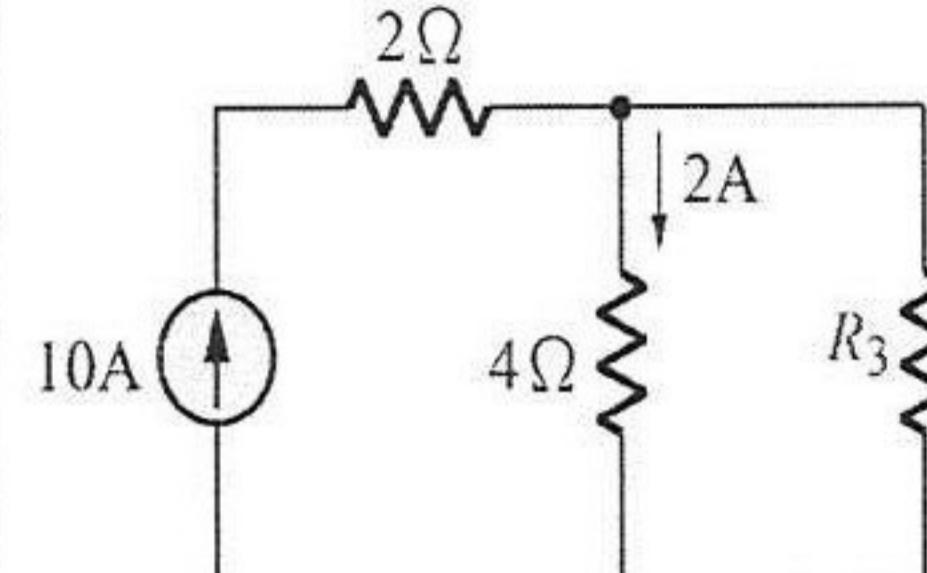


5. 如圖所示電路，求電流 $I = ?$

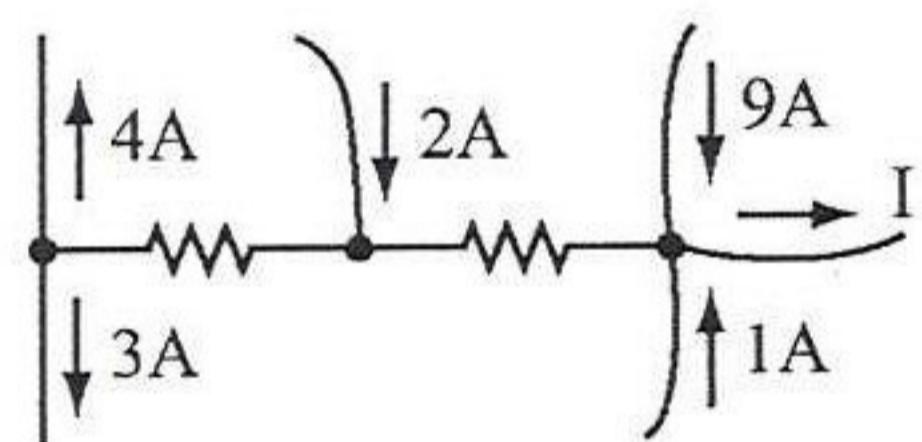

6. 下圖中 R_{ab} 之值為多少？

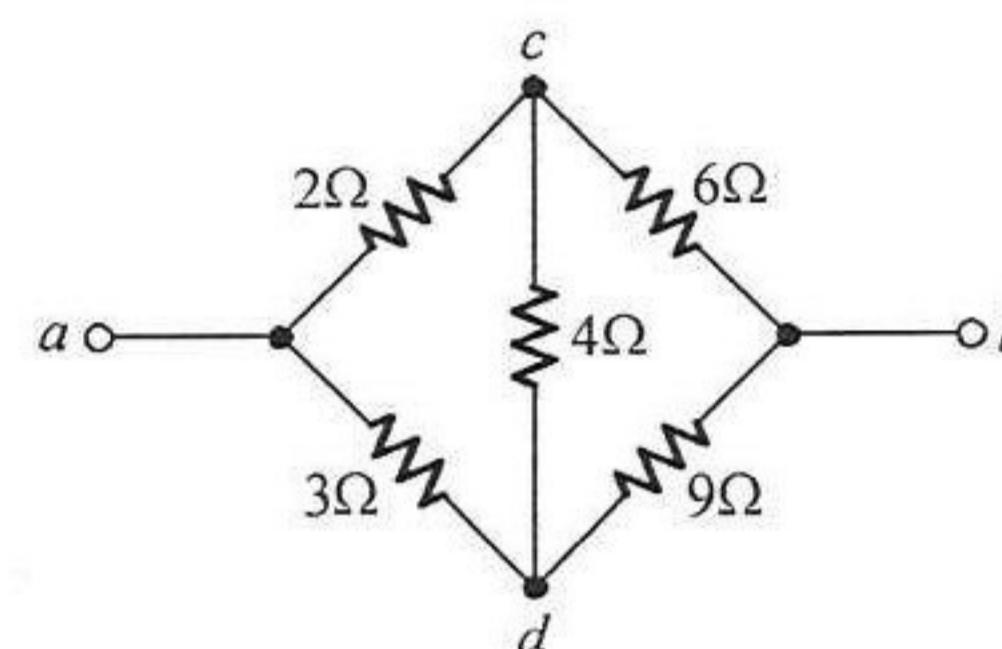


7. 如圖電路，求 ab 兩端的等效電阻 $R_{ab} = ?$

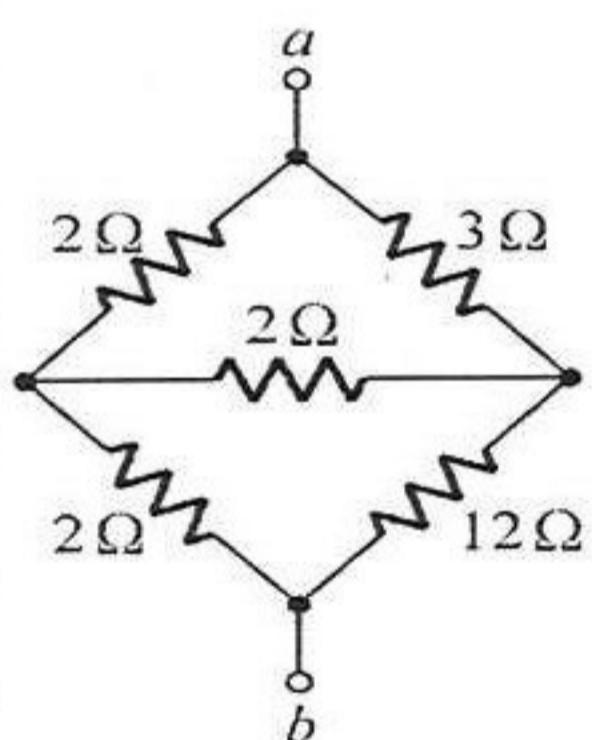


8. 110V、100W 之燈泡兩個，將其串聯接於 110V 電源時，每個燈泡所消耗的電功率為多少？(注意題目指的是“每個”)

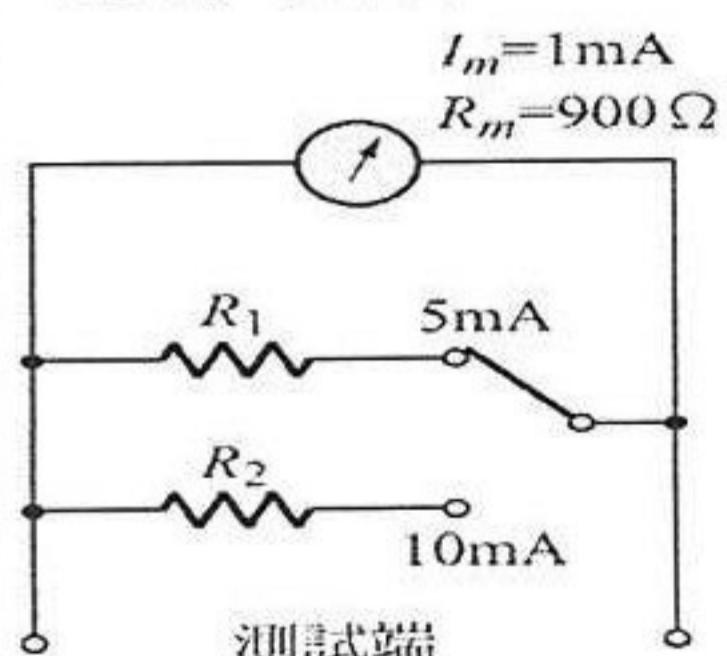9. 如圖為多範圍電流表，若電流表 $I_m=1\text{mA}$ ， $R_m=900\Omega$ ，欲使電流表分別量測 5mA 及 10mA，則 R_2 為多少？




10. 內阻 $6\text{k}\Omega$ ，150V 之直流伏特計，當串聯一 $36\text{k}\Omega$ 之電阻時，其測定範圍可擴大到多少？


11. 如圖所示，求電壓 $V_o = ?$

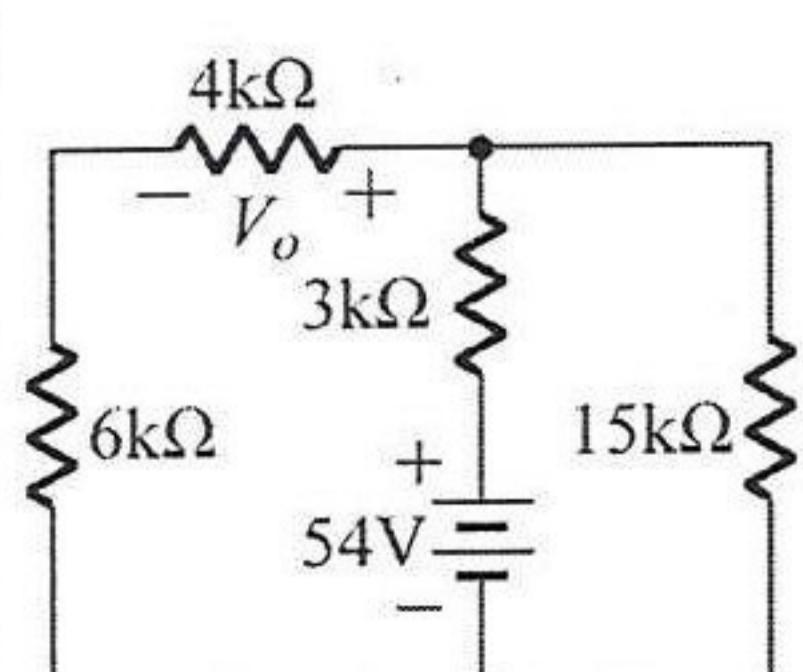


12. 如圖所示電路，求流經 2Ω 電阻的電流 I 為多少？

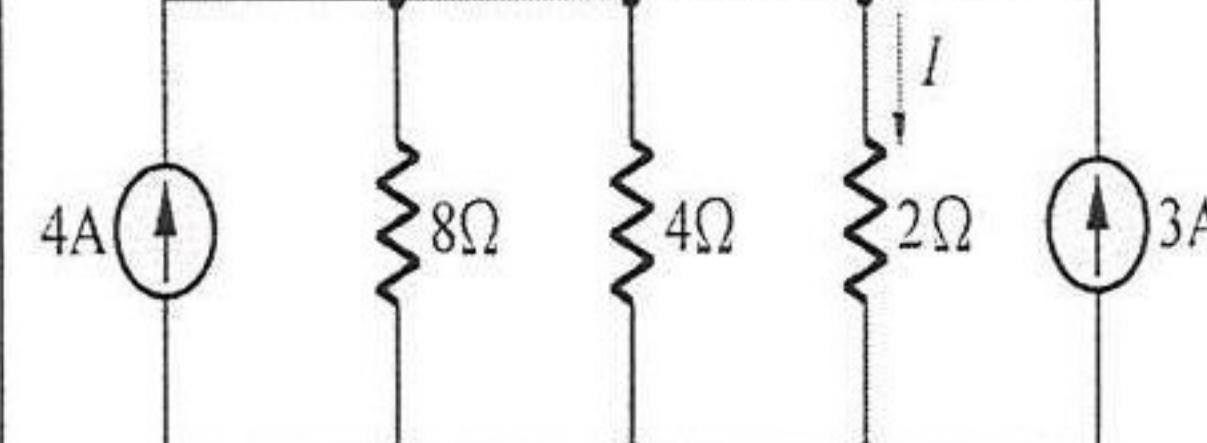


13. 如圖電路，其 I_1 迴路之電流方程式應為何？(全式對才給分)

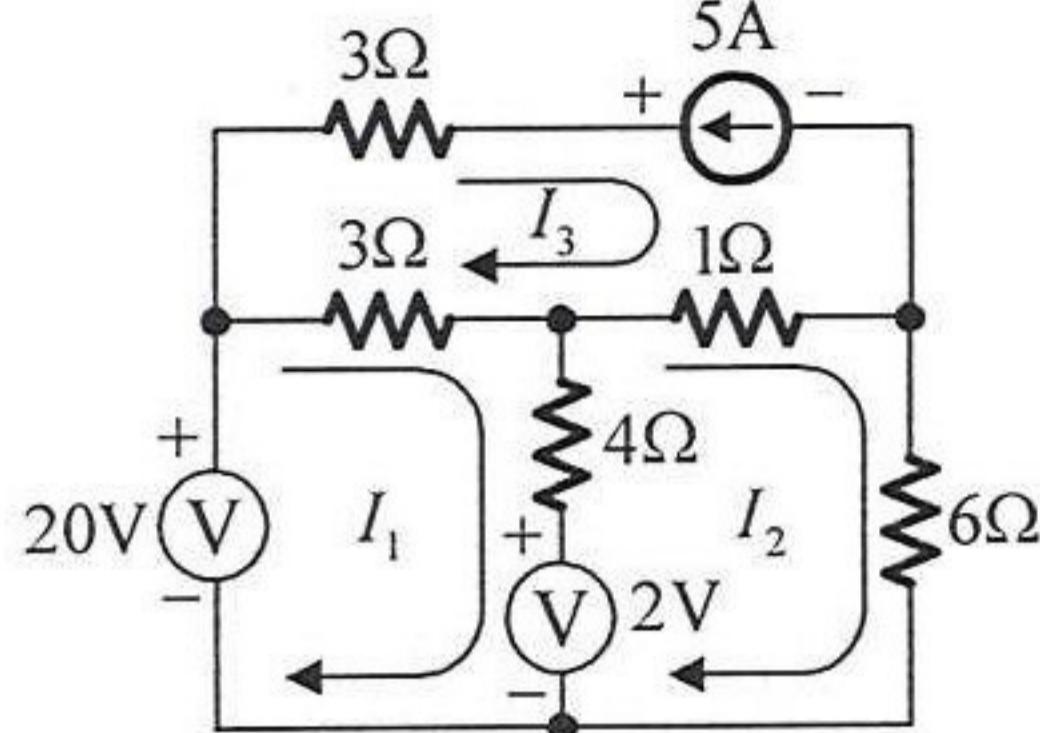

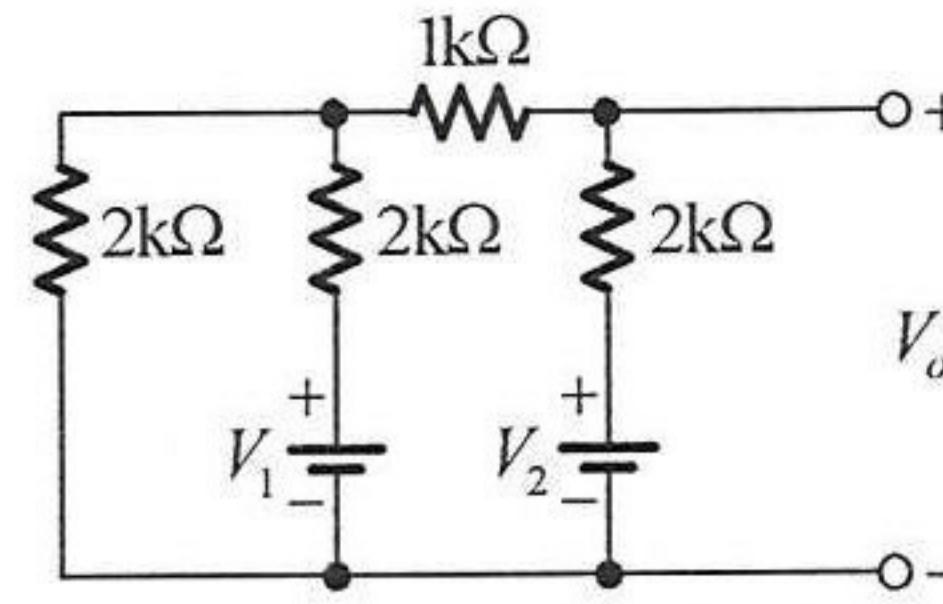
14. 如下圖所示，其輸入電壓 (V_1 及 V_2) 與輸出電壓 (V_o) 關係表示為 $V_o = a V_1 + b V_2$ ，則 $a+b=?$




15. 如下圖中 6Ω 之戴維寧等效電路 R_{Th}

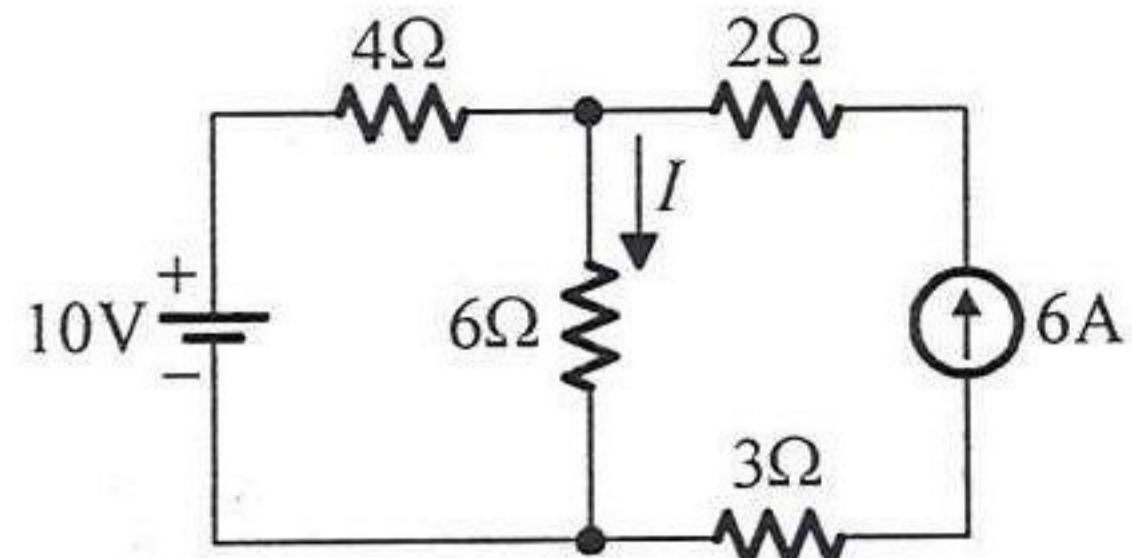


16. 如下圖的 6Ω 之戴維寧等效電路 E_{Th} 為多少？

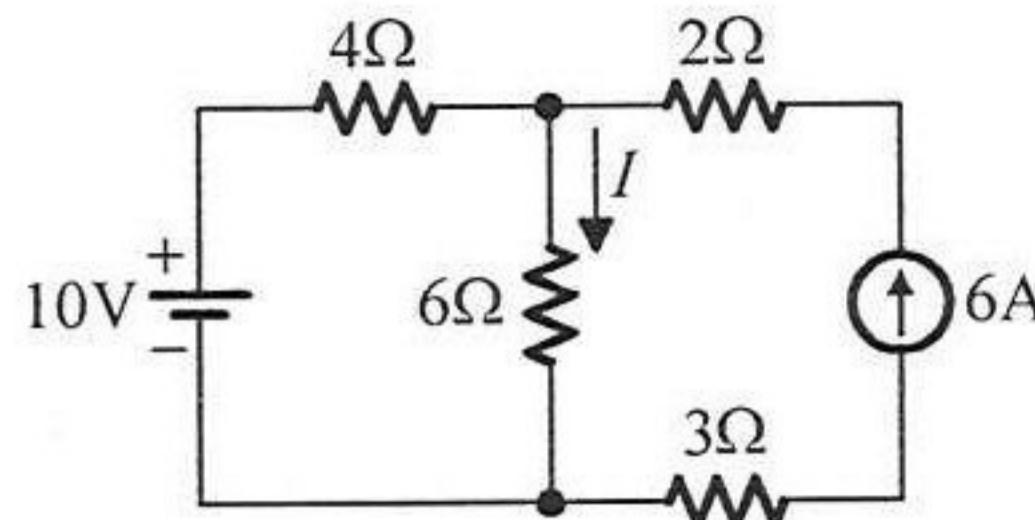


17. 如圖所示，求 $I=?$

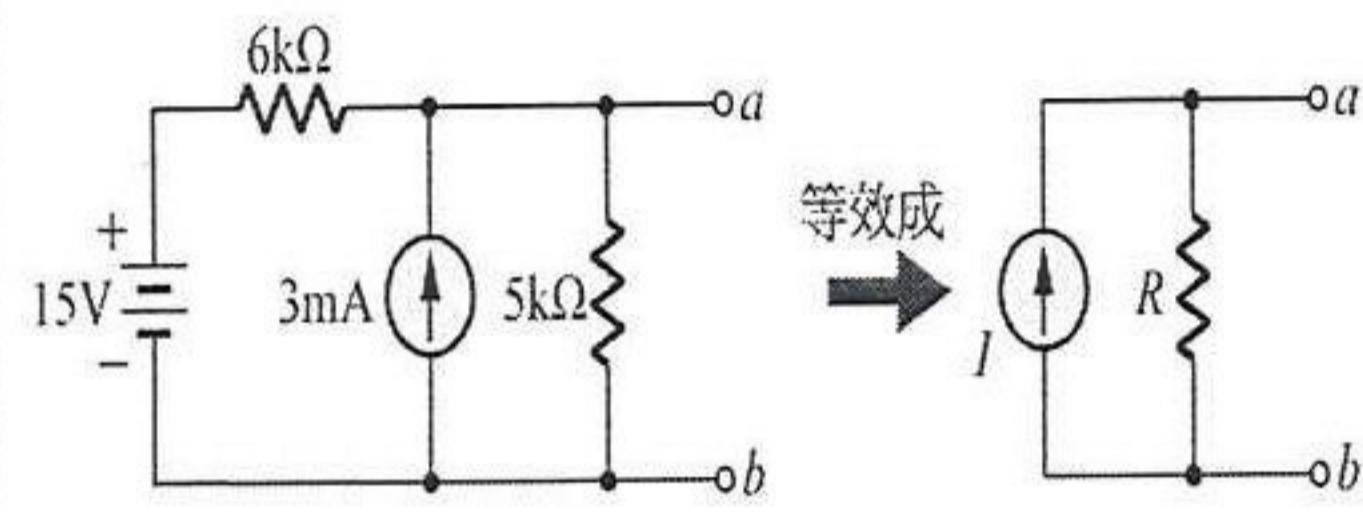


18. 如圖的電路中，通過 5Ω 電阻器的電流 I 大小為何？

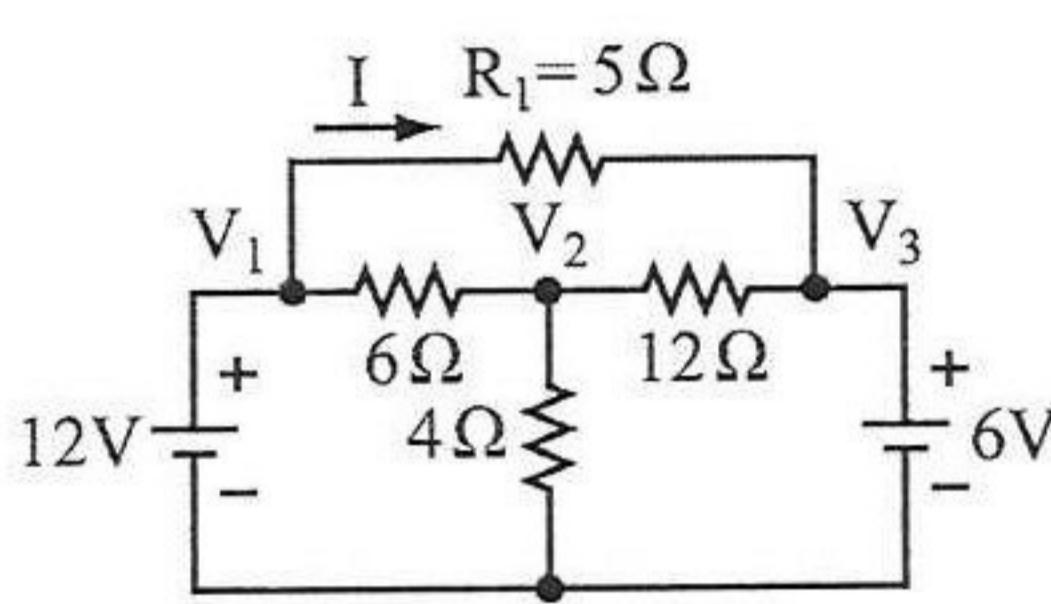


19. 如下圖，求 a 、 b 兩點之諾頓等效電阻 R_N

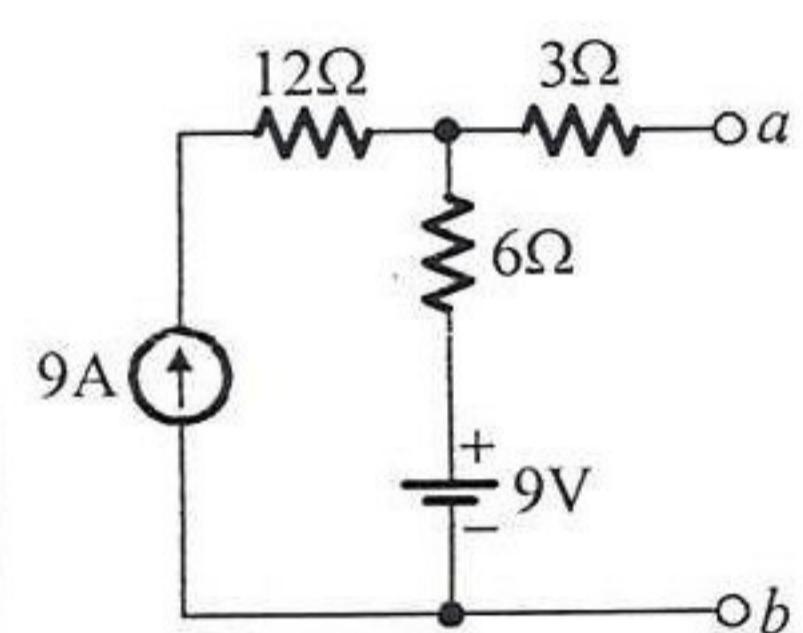


20. 如圖所示電路， R_{ab} 為多少 Ω ？

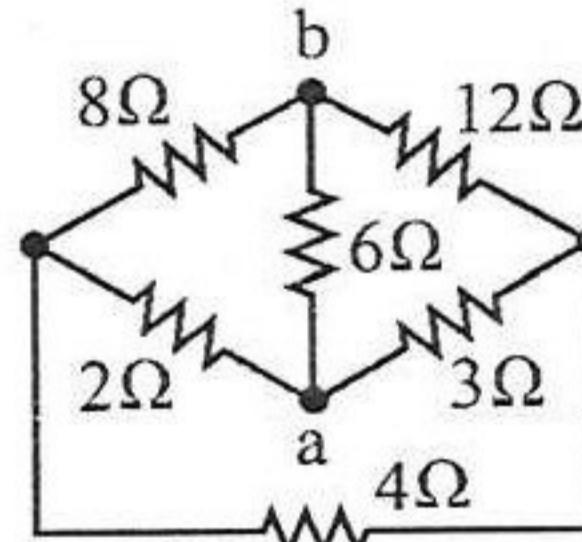


21. 如圖所示，將電壓源電路變換為電流源電路時，其電流 I 應為？

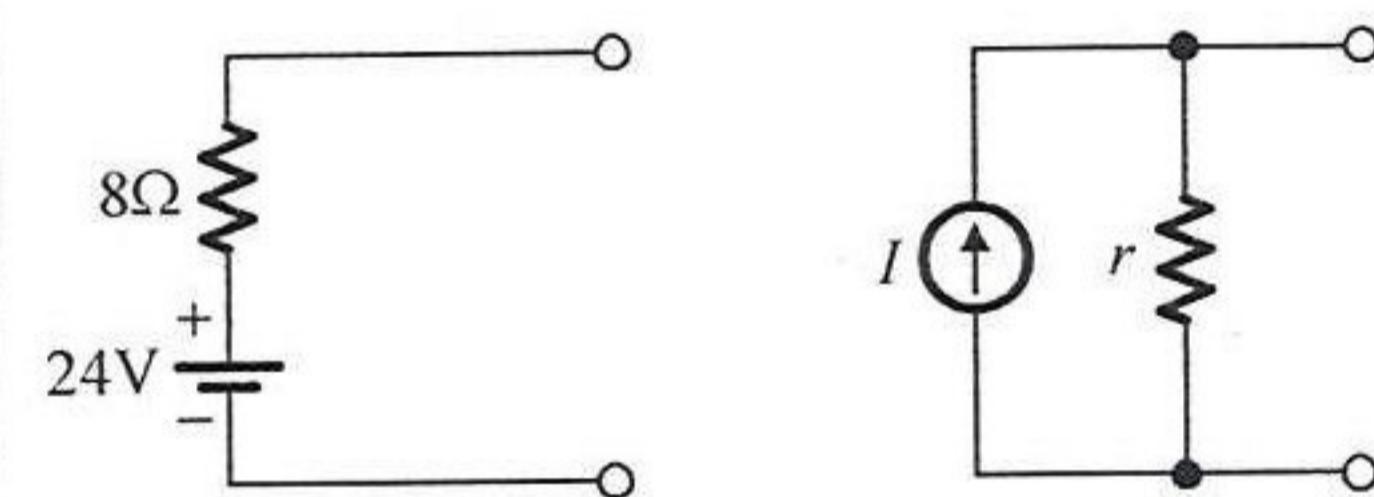


22. 求流經 6Ω 之電流為？

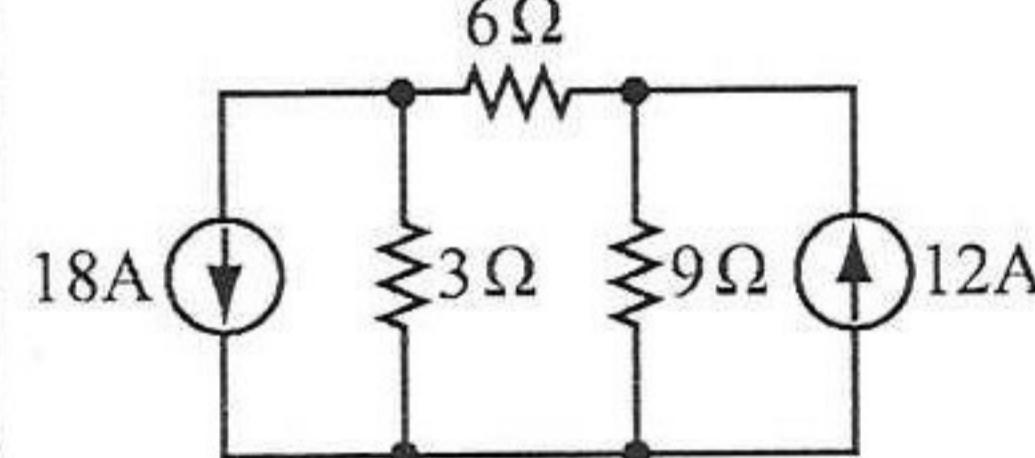

23. 如圖所示電路，求電壓 $V=?$

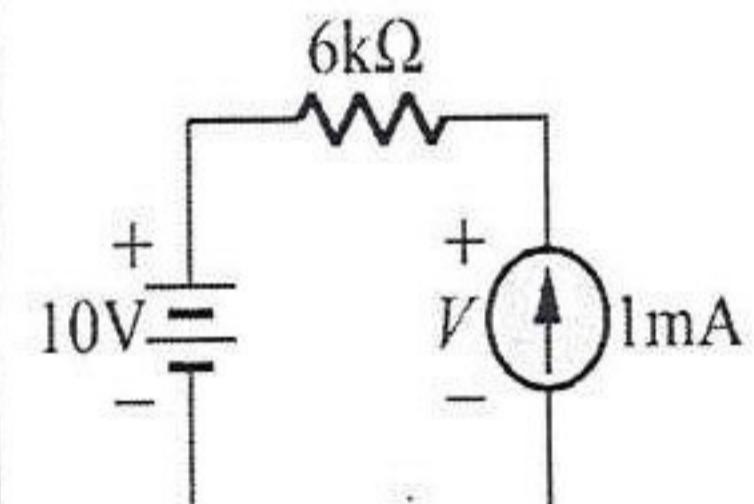

24. 如圖電路，其電阻 R_L 可獲得最大功率時的電阻值為多少？

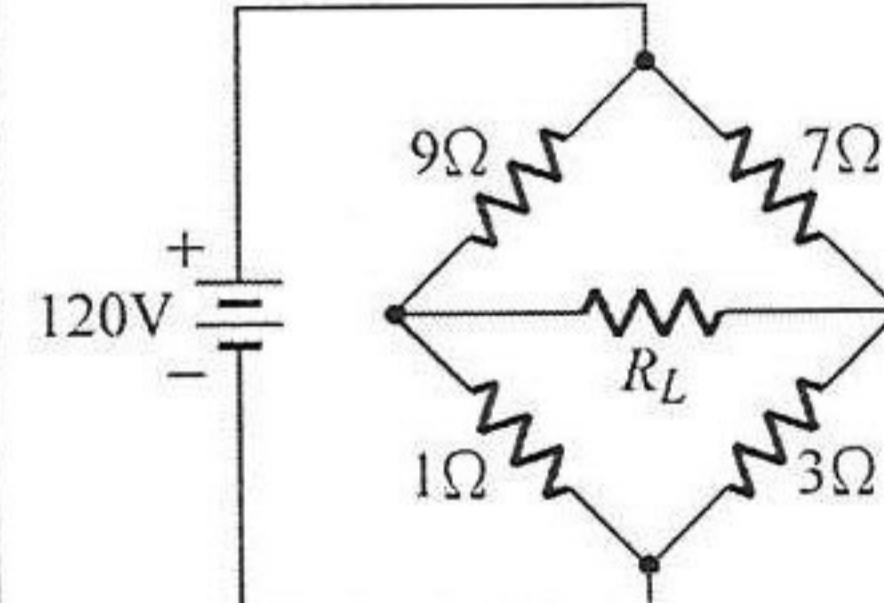

25. R_L 之最大消耗功率為多少 W？

