
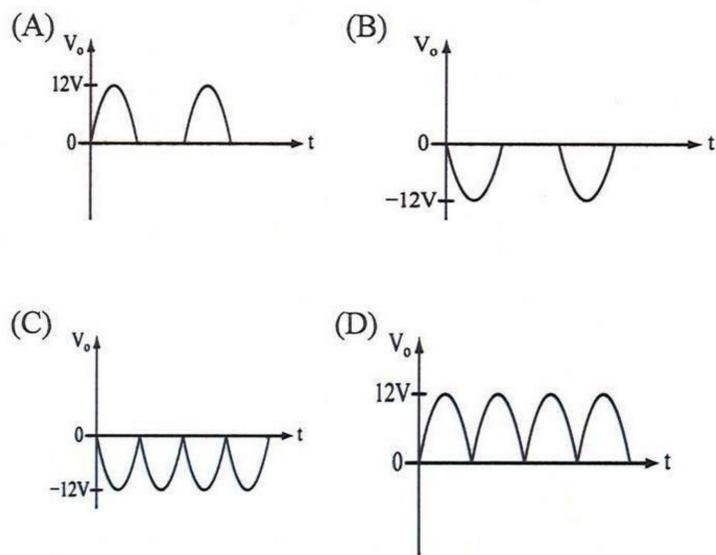


*請將答案劃記在答案卡上，否則不計分


一、單選題 (40 題 每題 2.5 分 共 100 分)

- () 1.對一處於絕對零度 (0K) 之本質半導體，在此本質半導體之兩端加一電壓；若此本質半導體並未發生崩潰，則在本質半導體內 (A)有電子流，也有電洞流 (B)有電子流，但沒有電洞流 (C)沒有電子流，但有電洞流 (D)沒有電子流，也沒有電洞流
- () 2.有一鍺質二極體在室溫時，電流為 1.3mA，則其動態電阻為 (A)1.3 (B)2 (C)20 (D)26 Ω 。
- () 3.下列有關二極體的敘述，何者正確？ (A)順偏時，擴散電容與流過之電流量無關 (B)過渡電容會隨逆向偏壓的增加而減少 (C)空乏區寬度會隨逆向偏壓的增加而減少 (D)在固定二極體電流下，溫度愈高，則二極體之順向壓降愈高。
- () 4.一矽二極體，在溫度 25°C 時的逆向飽和電流為 3nA，則溫度升高至 65°C 時，逆向飽和電流為 (A)6 (B)18 (C)30 (D)48 nA。

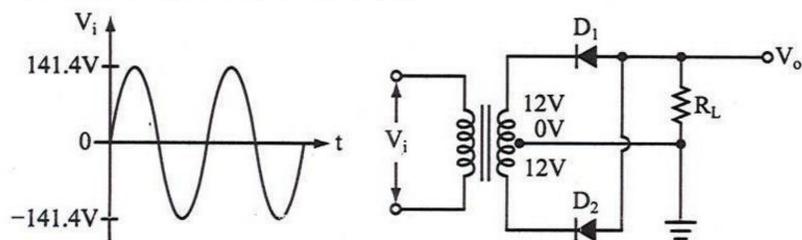
- () 5.二極體整流電路如圖所示，假設 D_1 、 D_2 為理想二極體，下列何者為輸出電壓 V_o 的波形？



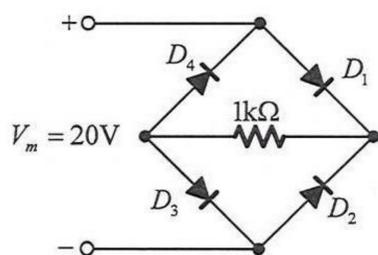- () 6.如下圖所示之全波整流電路，若輸入峰值為 20V 的弦波、二極體切入電壓為 0.7V，則下列敘述何者錯誤？(A)輸出直流電壓約為 20V (B)最大電流約為 18.6mA (C)輸入正半週時， D_2 、 D_4 Off， D_1 、 D_3 On (D)輸入負半週時， D_2 、 D_4 On， D_1 、 D_3 Off




- () 7.發光二極體所發出光的顏色與下列何者有關？(A)外加電壓之頻率有關 (B)外加電流有關 (C)二極體之材料有關 (D)外加電壓有關
- () 8.假設有一鍺質二極體，在室溫 25°C 時的順向電壓降為 0.3V，若溫度上升至 65°C 時，則此時二極體之順向電壓值為 (A)0.28 (B)0.26 (C)0.24 (D)0.22 V。
- () 9.關於 PN 二極體，下列敘述何者錯誤？ (A)PN 接面附近會產生一空乏層，而 P 型側的空乏層內含有負離子 (B)PN 二極體具有單向導通特性，可作為整流、檢波等功能 (C)PN 二極體在逆向偏壓下 (小於崩潰電壓)，沒有電流導通，但仍有微量的逆向飽和電流，其大小與外加偏壓沒有太大關係，但對溫度甚為敏感 (D)PN 接面上順向偏壓後，則空乏層的寬度變小，使得載子越過接面而到達對面，造成大量的電流流動，所以具有電流放大作用。
- () 10.如圖所示，欲使 $I_Z = 6\text{mA}$ ，則 R 值應為

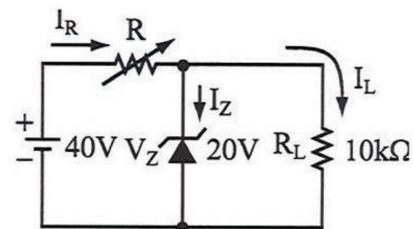


- (A)1.5k Ω (B)2.2k Ω (C)2.5k Ω (D)3k Ω

- () 11.有一中央抽頭式全波整流電路，若其輸出電壓有效值 V_{rms} 為 5V，試問電路中二極體的 PIV 值為何？ (A)6.36V (B)7.07V (C)9V (D)14.14V
- () 12.下列有關二極體特性的敘述，何者錯誤？ (A)溫度上升時，切入電壓會隨之降低 (B)溫度上升時，逆向飽和電流會隨之增加 (C)擴散電容效應主要是發生在逆向偏壓時 (D)逆向偏壓愈大時，則空乏區電容會愈小。
- () 13.下列有關半導體材料之敘述，何者錯誤？ (A)矽(Si)及鍺(Ge)的原子序皆為 14 (B)矽質二極體的障壁電壓約為 0.7V (C)鍺質二極體的障壁電壓約為 0.3V (D)矽(Si)及鍺(Ge)皆為四價元素。

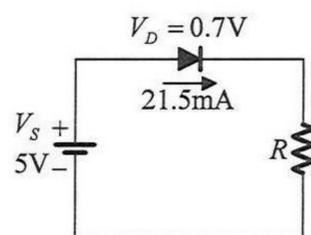- () 14.如下圖所示電路中， $V_S = 5\text{V}$ ， $V_D = 0.7\text{V}$ ，流過二極體的電流為 21.5mA，則電路中的電阻值 R 為 (A)200 Ω (B)265 Ω (C)2k Ω (D)2.65k Ω



- () 15.如圖所示，已知二極體具理想特性，且負載值很大，則輸出電壓約為

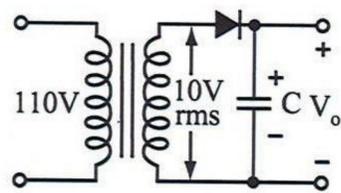

(A)7.07V (B)10V (C)14.14V (D)6.37V

() 16.一個 60Hz 的交流電壓經全波整流後，則在負載上之電壓波形的頻率為 (A)180Hz (B)60Hz (C)100Hz (D)120Hz


() 17.對二極體接面電容量的敘述，在逆向偏壓愈大時，下列何者為正確？(A)空乏區寬度增加，電容量增加 (B)空乏區寬度增加，電容量減少 (C)空乏區寬度減少，電容量減少 (D)空乏區寬度與電容量無關

() 18.P 型矽材料中主要電荷載子是電洞，其傳導電流時 (A)只有電子傳導 (B)只有電洞傳導 (C)電子、電洞都有傳導 (D)不是電子也不是電洞傳導。

() 19.二極體 PN 接面的逆向電阻，會隨溫度的增高而產生何種變化？ (A)減小 (B)增大 (C)先增大再減小 (D)不變。

() 20.純矽半導體本質濃度 $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ 原子/cm³，其密度為 5×10^{22} 原子/cm³，若每 10^8 個矽原子加入一個硼原子，則將成為何種類型半導體？又電子濃度為多少？ (A)N 型， 4.5×10^5 電子/cm³ (B)N 型， 5×10^{14} 電子/cm³ (C)P 型， 4.5×10^5 電子/cm³ (D)P 型， 5×10^{14} 電子/cm³。

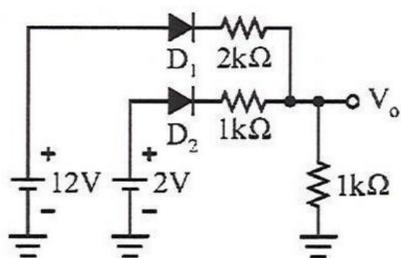
() 21.如圖所示，則下列敘述何者錯誤？ (A)若 D_1 、 D_2 為理想二極體，則 $V_o = 4V$ (B)若電源 2V 更改為 6V，則 V_o 為 4.8V (C)二極體具有放大作用 (D)二極體可當開關使用。




() 22.一個在 25°C 操作時稽納(Zener)電壓為 6.5V 的稽納二極體，具有正溫度係數 0.05%/°C，則此稽納二極體在 85°C 操作時的稽納電壓約為何值？ (A)6.3V (B)6.5V (C)6.7V (D)6.9V。

() 23.使用三用電表之電阻檔測量二極體，假設二極體的順向電阻為 R_1 及逆向電阻為 R_2 ，若二極體為良好，則下列敘述何者正確？ (A) R_1 的值非常小， R_2 的值非常大 (B) R_1 的值非常小， R_2 的值亦非常小 (C) R_1 的值非常大， R_2 的值非常小 (D) R_1 的值非常大， R_2 的值亦非常大。

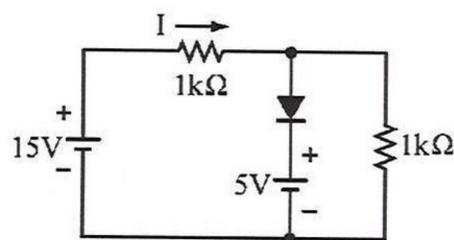() 24.如圖所示，其中二極體為理想二極體，則電路中的電流 I 為 (A)40 (B)20 (C)10 (D)5 mA。




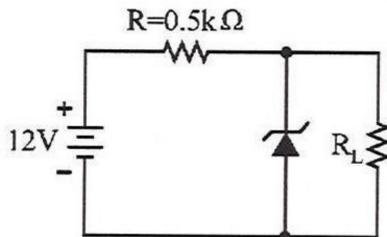() 25.如圖所示，假設稽納二極體之 $r_z = 20\Omega$ ， $I_{ZK} = 2mA$ ，且 $V_z = 6.7V$ ，則稽納二極體能適當工作在崩潰區之最小負載電阻值 R_L 約為 (A)1.2 (B)0.8 (C)2.5 (D)0.5 kΩ。




() 26.在橋式全波整流電路中，每個二極體之最大逆向電壓 PIV 為電源峰值 V_m 的多少倍？ (A)2 倍 (B)3 倍 (C) $\sqrt{2}$ 倍 (D)1 倍

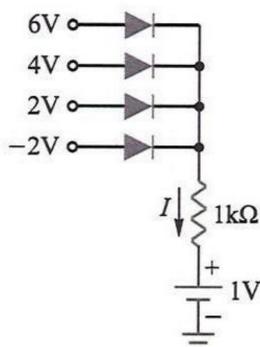() 27.如圖中的二極體為理想二極體，求電路中電流 I 為？(A)5mA(B)4mA (C)3mA(D)2mA。



() 28.下列有關半導體的敘述，何者錯誤？ (A)具有受體雜質的半導體稱為 P 型半導體 (B)具有施體雜質的半導體稱為 N 型半導體 (C)電子的漂移速度比電洞的漂移速度快 (D)在 P 型半導體中，電子被稱為多數載子。

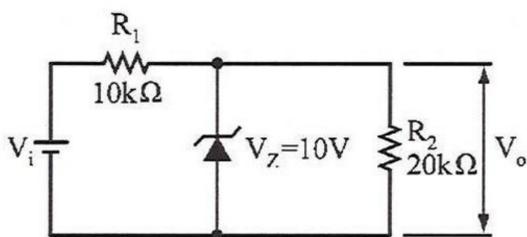() 29.如圖所示，已知稽納二極體 $V_z = 10V$ ，且 $V_i = 18V$ ，則下列敘述何者錯誤？ (A) $V_o = 10V$ (B) $I_z = 0.5mA$ (C) $P_z = 3mW$ (D)若將稽納二極體方向反接，則 $V_o = 0.7V$ 。




() 30.下列有關半導體特性的敘述，何者正確？(A)純質半導體內，自由電子與電洞的濃度不同 (B)N 型半導體的導電度主要是由摻入的原子濃度與電子的移動率所決定 (C)P 型與 N 型半導體的接面特性與定值電阻相同 (D)在純質矽晶片內摻入磷後可產生 P 型半導體。

() 31.下列有關稽納(Zener)二極體之描述，何者正確？ (A)稽納二極體之順向偏壓特性曲線與一般二極體不同 (B)稽納二極體之逆向偏壓達到崩潰電壓 (breakdown voltage) 時即已燒掉毀壞 (C)稽納二極體是由二個 PN 二極體背對背組合而成 (D)稽納二

極體大都用於穩壓或限流電路

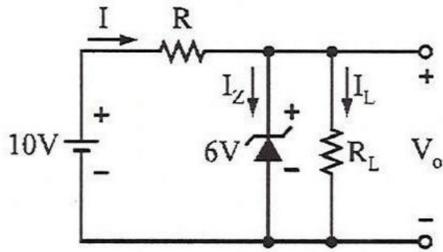- () 32. 一般實驗室中的直流電源供應器，係用來將交流電源轉換為直流電源，在經變壓器後，其轉換過程通常依序為何？(A)整流→濾波→穩壓 (B)整流→穩壓→濾波 (C)濾波→整流→穩壓 (D)濾波→穩壓→整流。
- () 33. 如圖所示，已知稽納二極體 $I_{ZK}=0.25\text{mA}$ 、 $I_{ZM}=34\text{mA}$ 、 $R_L=1\text{k}\Omega$ ，且輸出穩壓在 6V ，則下列敘述何者錯誤？
 (A) $R_{\max}=640\Omega$ (B) $R_{\min}=100\Omega$ (C) $I_L=10\text{mA}$
 (D) $P_{Z(\max)}=204\text{mW}$ 。



- () 34. 全波整流電路中，每個二極體的最大電流為 10A ，各串聯一個 0.1Ω 電阻的目的，依下列敘述何者錯誤？ (A)限流 (B)平衡兩個二極體所通過的電流 (C)平衡兩個二極體所消耗的功率 (D)兩個二極體獲得熱平衡
- () 35. 稽納二極體在電源調整電路中通常是作何用途？
 (A)作為控制元件 (B)提供參考電壓 (C)作為取樣電路 (D)作為誤差檢測。
- () 36. 有效值 110V 的正弦波電壓經過 $5:1$ 的變壓器降壓後，再用二極體作半波整流供給負載 R_L ，若用三用電錶的直流電壓檔測量整流後之電壓，則電錶指示為何？
 (A) 4.9V (B) 7.9V (C) 9.9V (D) 19.9V
- () 37. 下列對於半導體之敘述，何者錯誤？ (A)當加逆向偏壓於 PN 接面時，空乏區會變窄 (B)當加順向偏壓於 PN 接面時，空乏區外存在擴散電容 (C)在本質半導體中摻雜五價元素，可形成 N 型半導體 (D)當加小於崩潰電壓之逆向偏壓於 PN 接面時，仍有少數載子流動，此為逆向飽和電流。
- () 38. 下列有關二極體特性的敘述，何者錯誤？ (A)可以使用三用電表檢驗二極體的材質 (B)實驗中常用的二極體編號為 $1\text{N}4\text{XXX}$ 系列 (C)一般的二極體有記號或標註的那一端，通常為 P 極 (D)鍺比矽有較小的障壁電壓，更適合用在截波電路。
- () 39. 當 P 型及 N 型半導體接觸時，即會產生一空乏層 (depletion layer)，而 P 型半導體之空乏層內應有 (A)電洞 (B)電子 (C)負離子 (D)正離子
- () 40. 全波整流電路的輸出電壓有效值 V_{rms} 約為平均值 V_{av} 的幾倍？ (A) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$