

新北市立鶯歌工商 102 學年度第一學期期末考試題

科目：電子學 I

適用班級：資訊科二年級

班級：

座號：

姓名：


一、單選題：(第 1 題 4 分，其餘每題 3 分)

1. () 某 JFET 之 $V_p = -6$ ， $I_{DSS} = 4\text{mA}$ ，且 $V_{GS} = -3\text{V}$ ，則

g_m 為 (A) $\frac{1}{2}\text{m}\bar{\Omega}$ (B) $\frac{2}{3}\text{m}\bar{\Omega}$ (C) $\frac{3}{4}\text{m}\bar{\Omega}$ (D) $1\text{m}\bar{\Omega}$


2. () 有一增強型 MOSFET， $V_T = 2\text{V}$ ，且 $V_{GS} = 5\text{V}$ ， $K = 2\text{mA/V}^2$ ，則 g_m 為 (A) $12\text{m}\bar{\Omega}$ (B) $8\text{m}\bar{\Omega}$ (C) $10\text{m}\bar{\Omega}$ (D) $20\text{m}\bar{\Omega}$

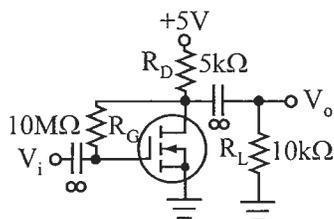3. () 如圖所示，假設 N 通道 MOSFET 電晶體工作點之 $I_D = 0.6\text{mA}$ ，臨界電壓 $V_T = 1\text{V}$ ，電容值視為無窮大，試求其小訊號電壓增益 $\frac{V_o}{V_i}$ 為




(A) -10 (B) -8 (C) -6 (D) -4

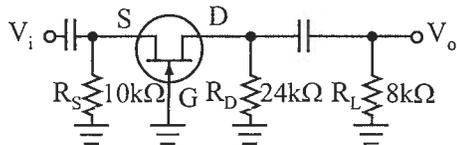4. () 如圖所示，已知 $g_m = 4\text{m}\bar{\Omega}$ ，則 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 為




(A) 8 (B) 16 (C) 24 (D) 36

5. () 如圖所示之電路夾止電壓為若干？

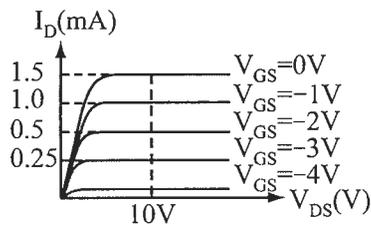


(A) -4V (B) -3V (C) -2V (D) -1V

6. () 如圖所示的輸出電壓 V_o 為

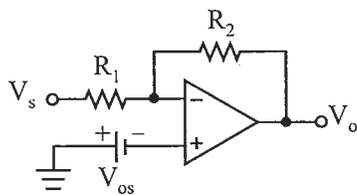


(A) $-\frac{R_2 V_s}{R_1} + (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{os}$ (B) $\frac{R_2 V_s}{R_1} + (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{os}$
 (C) $\frac{R_2 V_s}{R_1} - (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{os}$ (D) $-\frac{R_2 V_s}{R_1} - (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{os}$

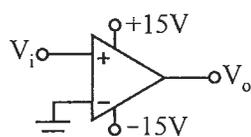7. () 如圖所示，運算放大器之開路增益為 100dB，則可產生正飽和的最小輸入電壓為




(A) 150mV (B) 15mV (C) 1.5mV (D) 150μV

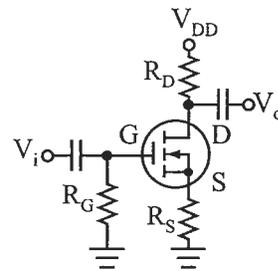8. () 如圖所示，假設 $V_{DD} = 30\text{V}$ ，若欲使工作點 Q 位於 $V_{DS} = 15\text{V}$ ， $I_D = 2\text{mA}$ ， $V_{GS} = -1\text{V}$ ，則 R_D 與 R_S 分別為



(A) 7000, 500Ω (B) 6000, 1500Ω (C) 5000, 2500Ω (D) 4000, 3500Ω

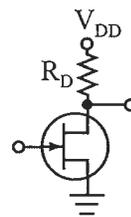9. () 如圖所示，已知 $g_m = 2\text{m}\bar{\Omega}$ ， $r_d = 20\text{k}\Omega$ ， $A_v = -8$ ，則 R_D 為




(A) 4kΩ (B) 5kΩ (C) 10kΩ (D) 20kΩ

10. () 有關理想運算放大器的特性描述，下列何者錯誤？
 (A) 開路電壓增益 $A_{vo} \rightarrow \infty$ (B) 輸入阻抗 $Z_i \rightarrow \infty$ (C) 輸出阻抗 $Z_o \rightarrow \infty$ (D) 頻帶寬度 B.W. $\rightarrow \infty$


11. () 運算放大器所以可用虛擬接地的觀念主要是因為
 (A) 電壓增益極大 (B) 輸入阻抗極大 (C) 輸入阻抗極小 (D) 頻寬極大

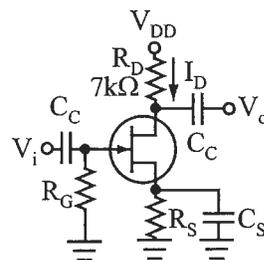12. () 如圖所示，假設 $V_{DD} = 30\text{V}$ ，若欲使工作點 Q 位於 $V_{DS} = 15\text{V}$ ， $I_D = 2\text{A}$ ， $V_{GS} = -1\text{V}$ ，若 FET 之參數 $g_m = 2\text{m}\bar{\Omega}$ ， $r_d = 400\text{k}\Omega$ ，則此放大器之電壓增益為




(A) 20 (B) -20 (C) -14 (D) 6

13. () 如圖所示之低頻輸入阻抗為

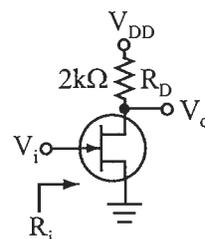

(A) 0 (B) ∞ (C) $R_i // r_d$ (D) $r_d + R_D$

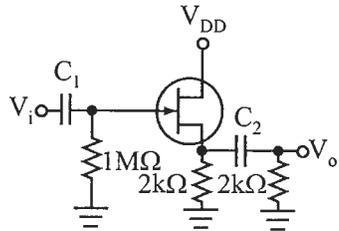
14. () 如圖所示，已知 $g_m = 1\text{m}\bar{\Omega}$ ， $V_i = 60\text{mV}$ ，則 V_o 為



(A)300mV (B)150mV (C)30mV (D)15mV


15. () 下列何者是理想運算放大器的特點？ (A)輸出阻抗無限大 (B)輸入阻抗無限大 (C)頻帶寬度等於零 (D)開環路電壓增益為零

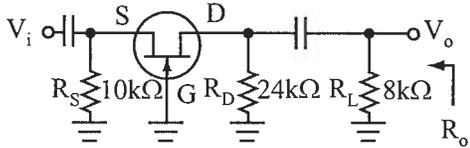16. () 如圖所示，已知 $g_m=4\text{m S}$ ，則 R_o 為




(A)8kΩ (B)24kΩ (C)6kΩ (D)32kΩ

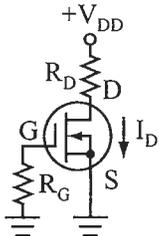17. () 如圖所示的電路為 N 通道空乏型 MOSFET 的偏壓電路，設 $V_{DD}=+24\text{V}$ ， $R_D=1.2\text{k}\Omega$ ， $R_G=10\text{M}\Omega$ ，MOSFET 的 $I_{DSS}=9\text{mA}$ ， $V_p=-4.5\text{V}$ ，則直流偏壓值為何？




(A) $V_{GS}=4.5\text{V}$ ， $I_D=9\text{mA}$ (B) $V_{GS}=-4.5\text{V}$ ， $I_D=4.5\text{mA}$ (C) $V_{GS}=0\text{V}$ ， $V_{DS}=18.6\text{V}$ (D) $V_{GS}=0\text{V}$ ， $V_{DS}=13.2\text{V}$

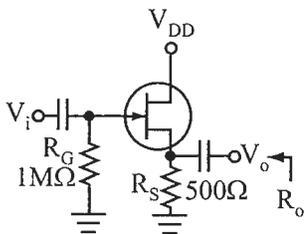18. () 如圖所示，已知 $g_m=2\text{m S}$ ， $r_d=50\text{k}\Omega$ ，則 R_o 為




(A)1kΩ (B)500Ω (C)400Ω (D)250Ω

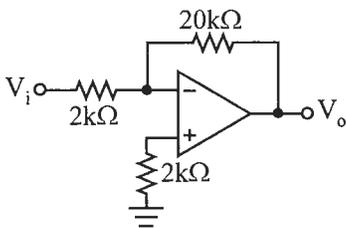19. () 如圖所示之反相放大器中，其電壓增益 $\frac{V_o}{V_i}$ 為



(A)+20dB (B)+10dB (C)-10dB (D)-20dB

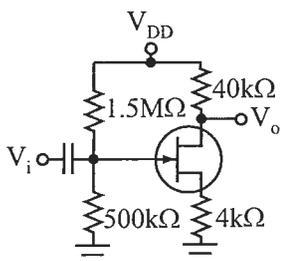
20. () 如圖所示，已知 $g_m=2\text{m S}$ ， $r_d=\infty$ ， $A_v=\frac{V_o}{V_i}$ 約為



(A)-10 (B)-40 (C)-50 (D)-200


21. () 有一 FET，已知 $\mu=50$ ， $g_m=2\text{m S}$ ，則 r_d 為 (A)4kΩ (B)10kΩ (C)25kΩ (D)50kΩ

22. () 如圖所示，其輸出電壓 V_o 為

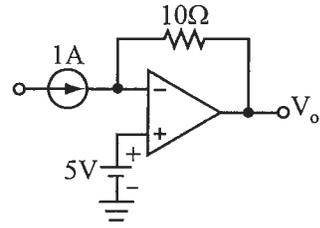


(A)15V (B)5V (C)0V (D)-5V

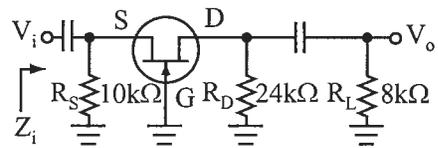23. () 如圖所示，已知 $g_m=4\text{m S}$ ，則 Z_i 為




(A)0.5kΩ (B)0.25kΩ (C)10kΩ (D)8kΩ

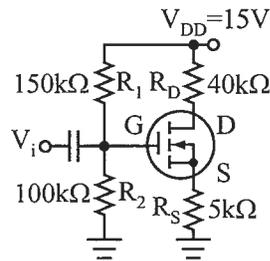24. () 如圖所示為 FET 之自給偏壓式電路，若其汲極靜態電流為 0.2mA ，則其閘源極偏壓 V_{GS} 應為




(A)-5V (B)+5V (C)-6V (D)+6V

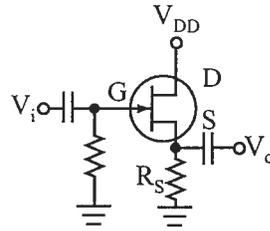25. () 如圖所示，已知 $g_m=4\text{m S}$ ， $R_s=2\text{k}\Omega$ ，則 A_v 為




(A)0.98 (B)0.89 (C)0.78 (D)0.67

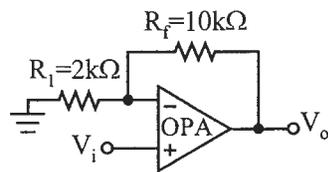26. () 如圖所示，假設理想 OPA，若 $R_f=10\text{k}\Omega$ ， $R_i=2\text{k}\Omega$ ， $V_i=2\text{V}$ ，則輸出電壓 V_o 為



(A)9V (B)10V (C)11V (D)12V

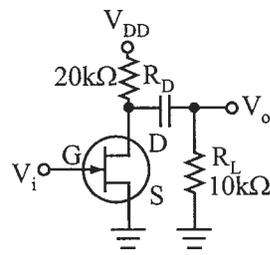
27. () 如圖所示之場效電晶體， $g_m=10\text{m S}$ ， $r_d=40\text{k}\Omega$ ，試求 $\frac{V_o}{V_i}$ 值為



(A)-57 (B)-46 (C)-40 (D)-33


28. () 如圖所示，假設運算放大器為理想，則電路之閉迴

路增益 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 為

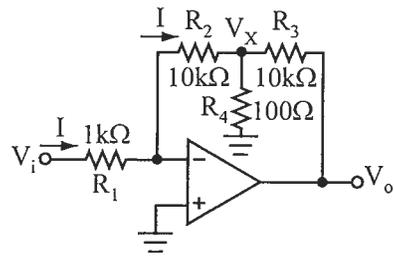


(A) -2010 (B) 2010 (C) -1020 (D) 1020

29. () 如圖所示，則下列敘述，何者錯誤？

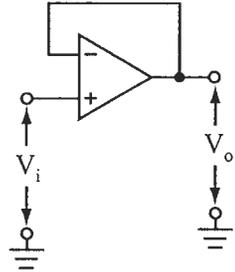

(A) 其為負回授接法 (B) 又稱電壓隨耦器 (C) 其為反相組態 (D) $V_o = V_i$

30. () 如圖所示之輸出阻抗為

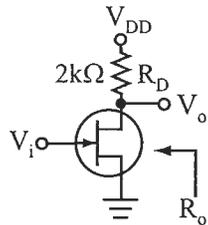

(A) 0 (B) $r_d // R_D$ (C) $R_D + r_d$ (D) R_D

31. () 運算放大器之積體電路編號 741 的接腳定義，下列何者正確？ (A) 第 3 腳為輸出 (B) 第 6 腳為輸出 (C) 第 2 腳為輸出 (D) 第 7 腳為輸出

32. () 運算放大器常用 (A) 負回授 (B) 正回授 (C) 電流回授 (D) 電壓回授 控制放大倍數

33. () 下列有關 FET 緩衝放大器之敘述，何者錯誤？ (A) 輸入阻抗高 (B) 輸出阻抗低 (C) 它是共源式 (D) 宜阻抗匹配